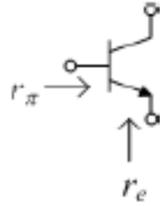


Miglioramenti del modello a T:


Resistenze equivalenti 'guardando' nella base e nell' emettitore



$$r_e = \frac{V_T}{I_C} \quad \text{resistenza dinamica della giunzione BE in zona attiva}$$

$$g_m = \frac{1}{r_e} = \frac{I_C}{V_T} \quad \text{transconduttanza (per piccoli segnali) del transistor}$$
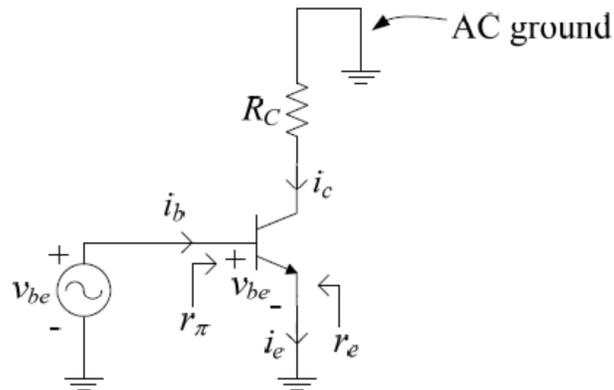
$$g_m = \frac{1}{r_e} \sim \frac{dI_C}{dV_{BE}} \sim \frac{i_c}{v_{be}} \rightarrow i_c \simeq g_m v_{be} \rightarrow i_b \simeq \frac{g_m}{\beta} v_{be}$$



$$r_\pi = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta V_T}{I_C}$$


$$i_E = \frac{i_C}{\alpha} = \frac{I_C}{\alpha} + \frac{i_c}{\alpha}$$

$$i_e = \frac{i_c}{\alpha} = \frac{I_C}{\alpha} \frac{v_{be}}{V_T} = \frac{I_E v_{be}}{V_T}$$


$$r_e = \frac{v_{be}}{i_e} = \frac{V_T}{I_E} = \frac{\alpha}{g_m} \left(\approx \frac{1}{g_m} \right)$$

$$\rightarrow r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta}{\alpha} r_e = \frac{\beta}{\beta} (\beta + 1) r_e = (\beta + 1) r_e$$

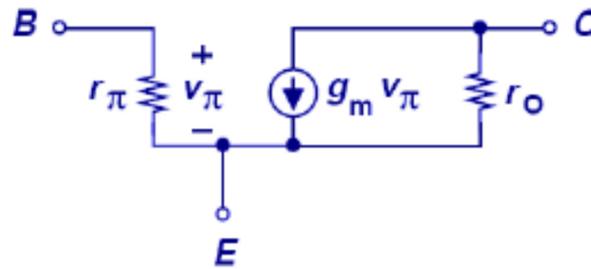Modello a π ibrido: Versione a bassa frequenza





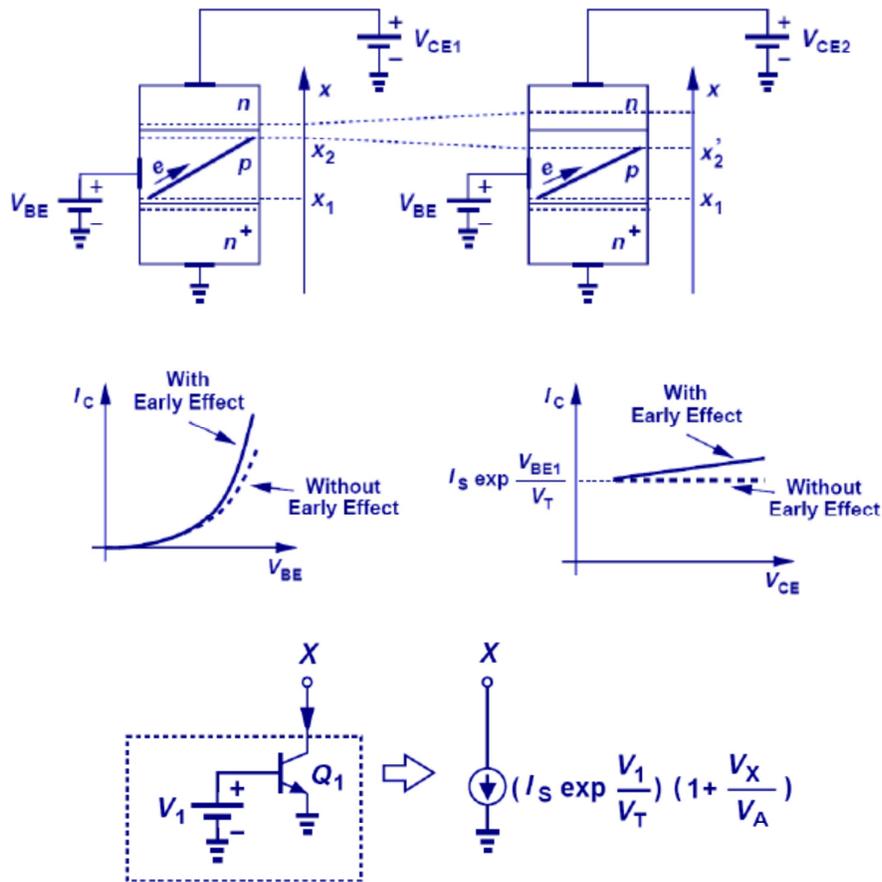r_o legata all'effetto Early: I_C non indipendente da V_{CE}





C generatore non ideale di corrente $\rightarrow r_o < \infty$ in parallelo al generatore di corrente

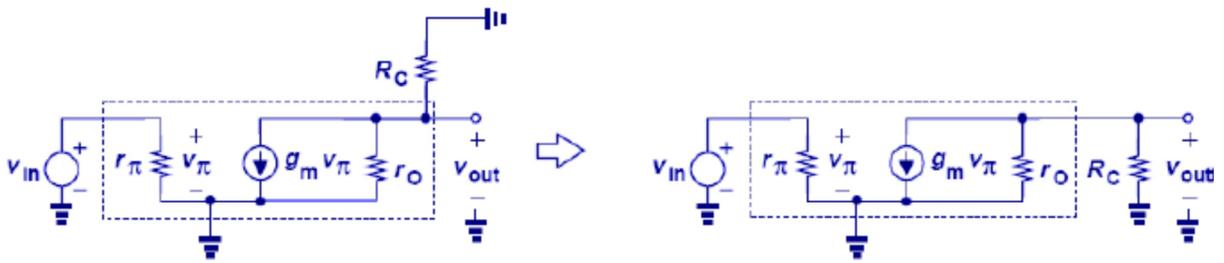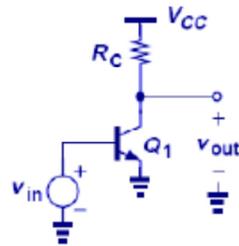Esempio: Applicazione a stadio semplice CE



Identico per PNP:

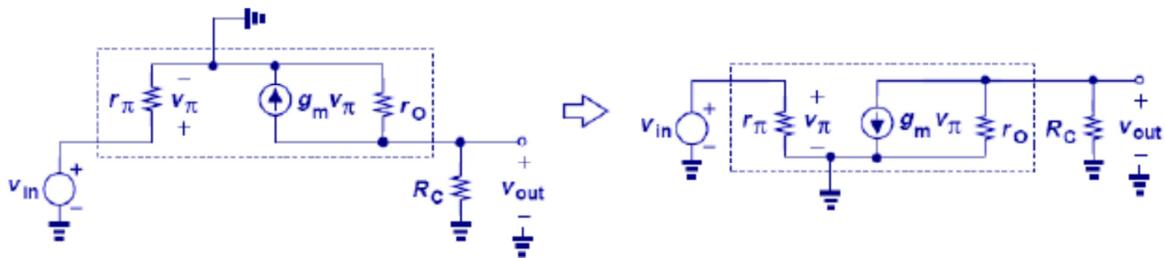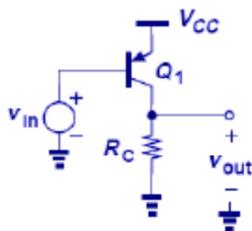

Impedenze intrinseche del BJT (in zona attiva!):

Base: Si 'guarda' dentro B




$R_b = r_\pi$; stato uscita irrilevante perche' r_π a ground

Collettore: Si 'guarda' dentro C

$R_c = r_o \approx \infty$, $r_o \rightarrow \infty$; B (ed E) a ground $\rightarrow v_\pi = 0 \rightarrow g_m v_\pi = 0$

Emettitore : Si 'guarda' dentro E

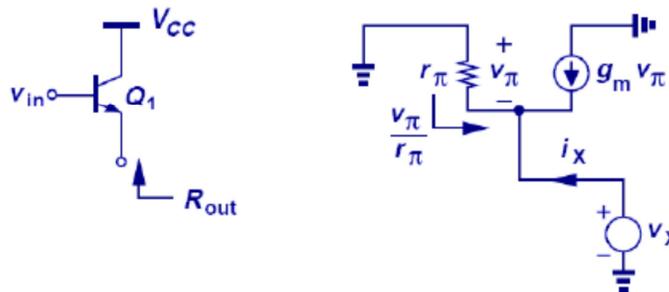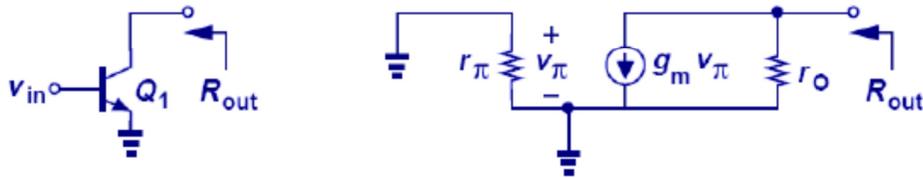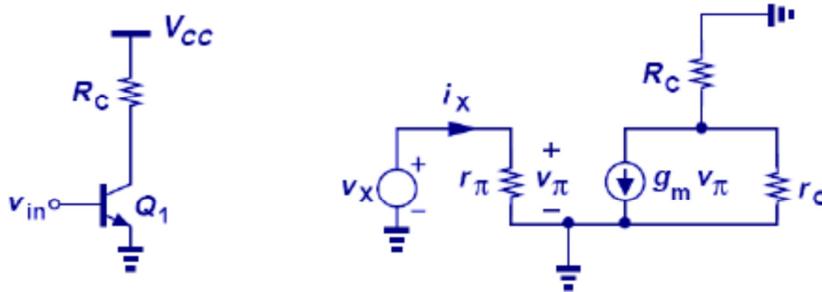
$$R_e = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{r_\pi}} \approx \frac{1}{g_m}, \quad r_o \rightarrow \infty; \text{ B e C a ground } \rightarrow i_x = \frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi$$



Applicazione: Stadio CE con resistenza su emettitore


NB: Non considerate resistenze del partitore di bias

Non considerato effetto Early

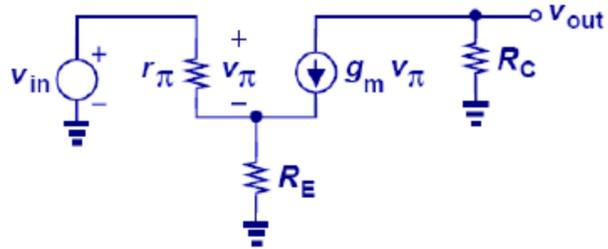

$$A_v = -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_E} = -\frac{R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E}$$


Impedenza di ingresso:

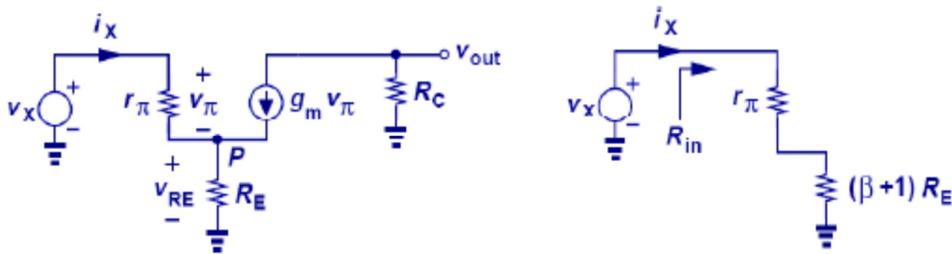

$$v_x = [r_\pi + R_E(1 + \beta)] i_x$$

$$\rightarrow R_{in} = \frac{v_x}{i_x} = r_\pi + R_E(1 + \beta)$$


Impedenza di uscita:

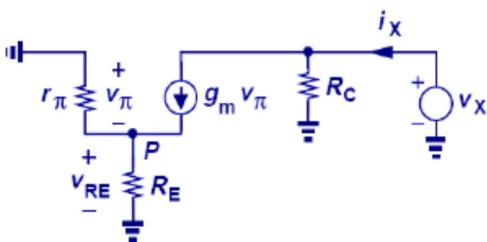

$$v_{in} = v_\pi + \left(\frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi \right) R_E = 0 \rightarrow v_\pi = 0$$

$$\rightarrow R_{out} = \frac{v_x}{i_x} = R_C$$

Tenendo conto dell'effetto Early:

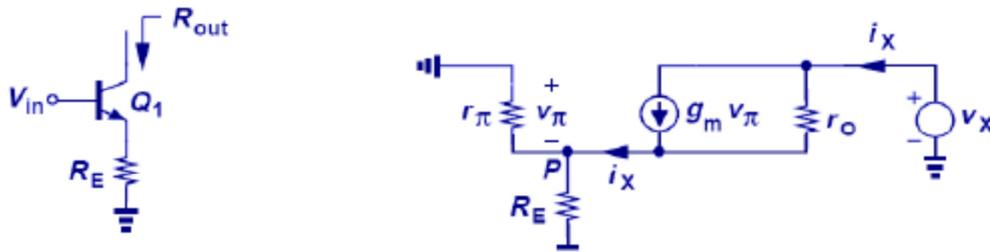


$$R_{out} = [1 + g_m (R_E \parallel r_\pi)] r_o + R_E \parallel r_\pi$$

$$R_{out} = r_o + (g_m r_o + 1)(R_E \parallel r_\pi)$$

$$R_{out} \approx r_o [1 + g_m (R_E \parallel r_\pi)]$$

R_{out} aumentata \rightarrow Migliorato generatore di corrente

Tenendo conto del partitore di bias:


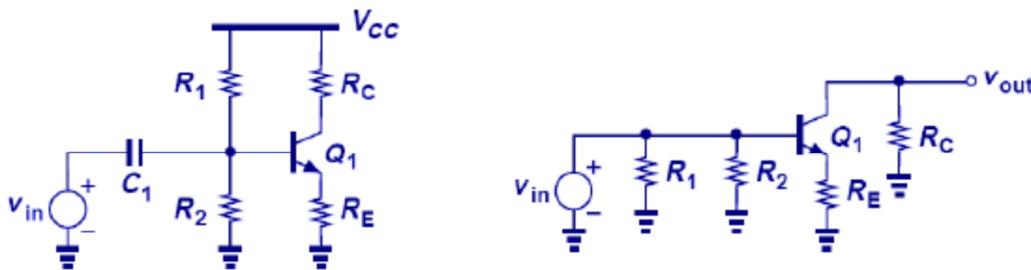


$$A_v = \frac{-R_C}{\frac{1}{g_m} + R_E}$$

$$R_{in} = [r_\pi + (\beta + 1)R_E] \parallel R_1 \parallel R_2$$

$$R_{out} = R_C$$

Al gran completo:

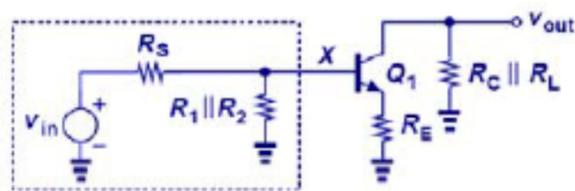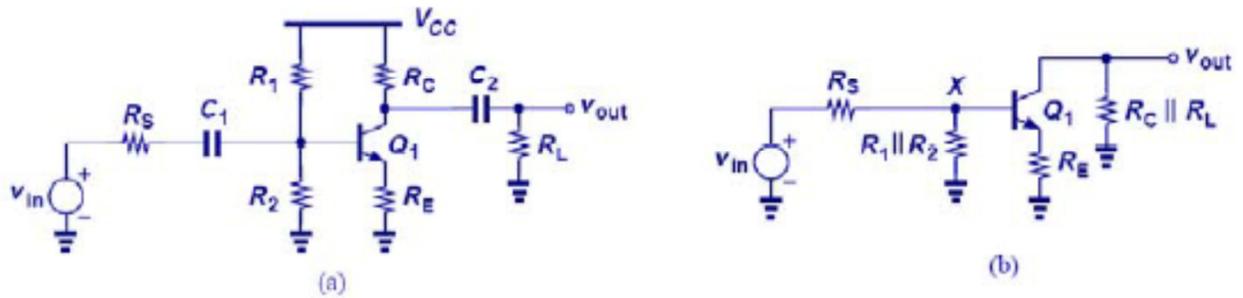

(b)

$$A_v = \frac{-R_C \parallel R_L}{\frac{1}{g_m} + R_E + \frac{R_S \parallel R_1 \parallel R_2}{\beta + 1}}$$