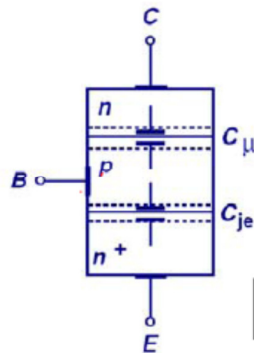


Comportamento del BJT ad alta frequenza:
 Legato a caratteristiche reattive delle giunzioni


Zona attiva:

Giunzione di emettitore pol. diretta → Cap. di transizione + Cap. di diffusione

Giunzione di collettore pol. inversa → Capacita' di transizione



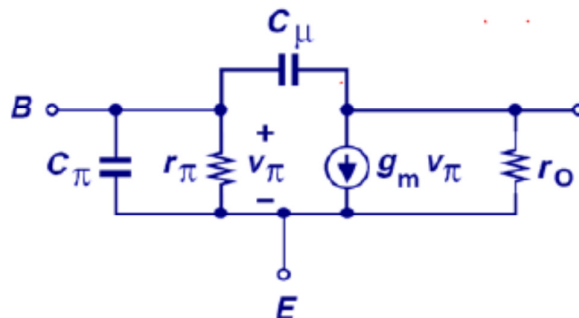Modello a π ibrido esteso ad elementi reattivi:




Capacita' effettive delle giunzioni:

$$C_{\pi} = C_{be} + C_{diff} \quad \text{transizione + diffusione}$$


$$C_{\mu} = C_{bc} \quad \text{transizione}$$

Inoltre, nei circuiti integrati:

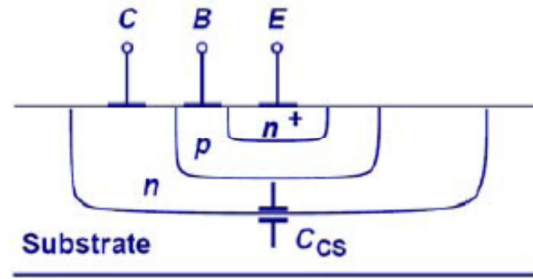
$$C_{cs} \quad \text{capacita' collettore-substrato}$$



Modello completo per BJT in CE:

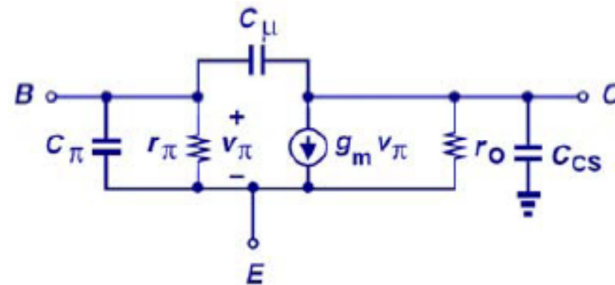

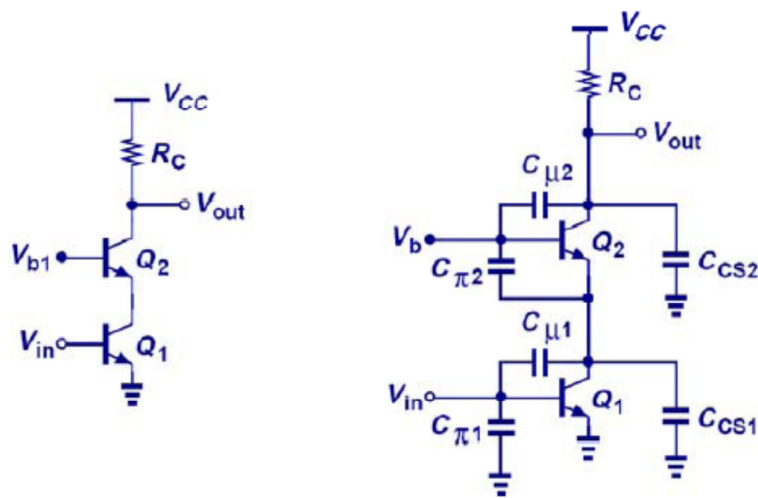Es: Capacita' in un circuito specifico ('Cascode', v. dopo)




Effetto principale della capacita' C_π :

Riduzione del guadagno di corrente ad alta frequenza

Def: ω_T frequenza di guadagno unitario

Misura 'concettuale':

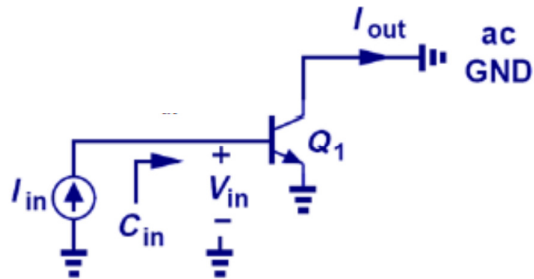

$$I_{out} = g_m V_{in}$$

$$V_{in} = Z_{in} I_{in}$$

$$\rightarrow I_{out} = g_m Z_{in} I_{in}$$


$$\rightarrow \frac{I_{out}}{I_{in}} = g_m Z_{in} = g_m \frac{1}{j\omega C_\pi}$$


$$\left| \frac{I_{out}}{I_{in}} \right| = 1 \rightarrow \frac{g_m}{\omega_T C_\pi} = 1 \rightarrow \omega_T = \frac{g_m}{C_\pi}$$

Effetto di C_μ : ???

Difficile da visualizzare: Capacita' 'floating', senza terminali a ground

→ Teorema di Miller (non dimostrato):

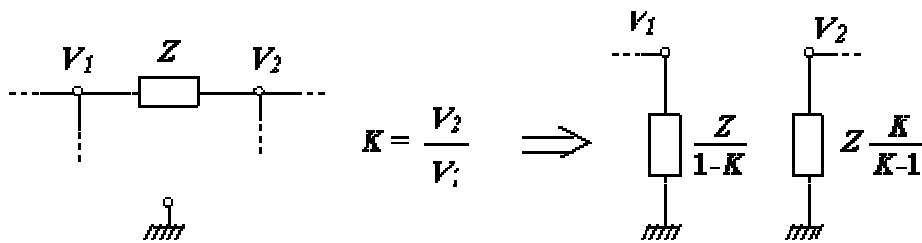

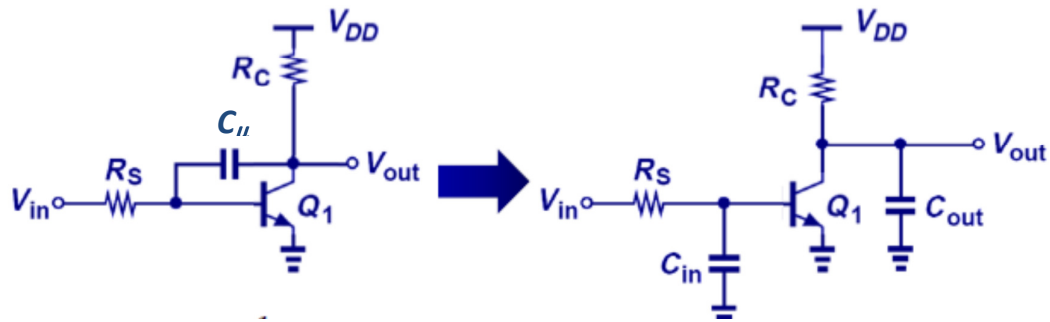

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_{\mu}} = \frac{1}{j\omega C_{\mu}(1 - A_v)}$$


$$Z_2 = \frac{1}{j\omega C_{\mu}} = \frac{1}{j\omega C_{\mu}\left(1 - \frac{1}{A_v}\right)}$$

$A_v < 0 \rightarrow C_{\mu} \nearrow$:


Effetto Miller = Aumento della capacita' floating

$|A_v| \gg 1 \rightarrow$ Effetto dominante quello di C_{in}

Applicazione a stadio *CE*:

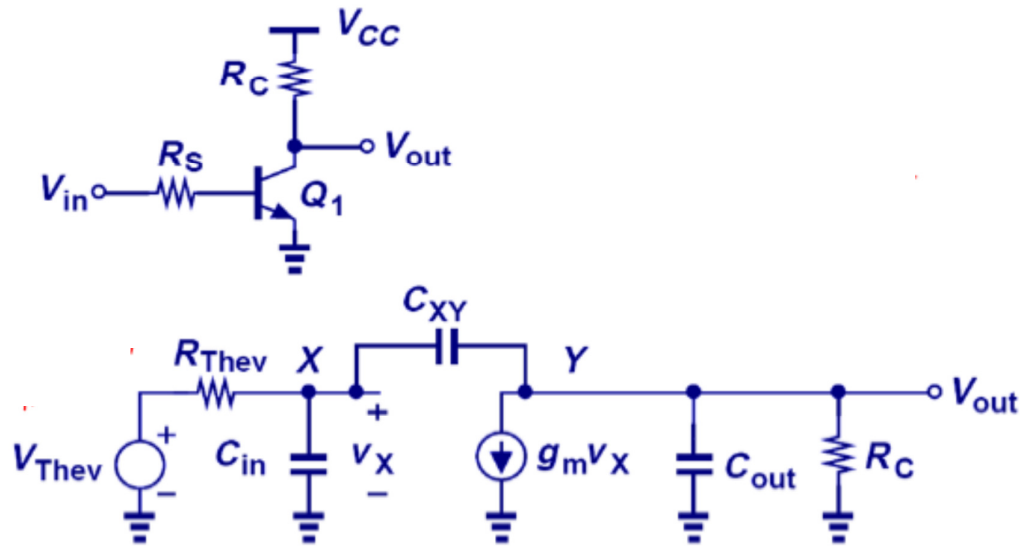

Teorema di Miller:

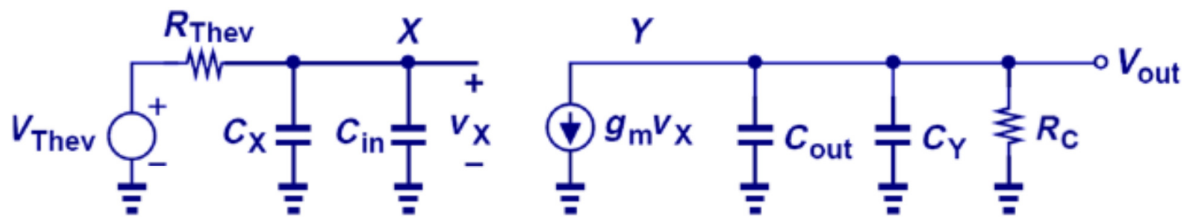

$$V_{\text{Thev}} = V_{\text{in}} \frac{r_{\pi}}{r_{\pi} + R_S}$$

$$R_{\text{Thev}} = R_S \parallel r_{\pi}$$

$$C_X = C_{\mu} (1 + g_m R_C)$$

$$C_Y = C_{\mu} \left(1 + \frac{1}{g_m R_C} \right)$$

Frequenze di taglio, ingresso e uscita, per guadagno:

$$\omega_{p,in} = \frac{1}{R_{Thev} (C_{in} + (1 + g_m R_C) C_\mu)}$$

$$\omega_{p,out} = \frac{1}{R_C \left(C_{out} + \left(1 + \frac{1}{g_m R_C} \right) C_\mu \right)}$$

Impedenze di ingresso e uscita:

$$Z_{in} \approx \frac{1}{j\omega [C_\pi + (1 + g_m (R_C \parallel r_o)) C_\mu]} \parallel r_\pi$$

$$Z_{out} = \frac{1}{j\omega [C_\mu + C_{CS}]} \parallel R_C \parallel r_o$$


Applicazione a stadio a CB:

Vantaggi notevoli nella risposta in frequenza

Nessuna capacita' fra in e out

→ Nessuna capacita' floating

→ No effetto Mill (a valore fisso!)

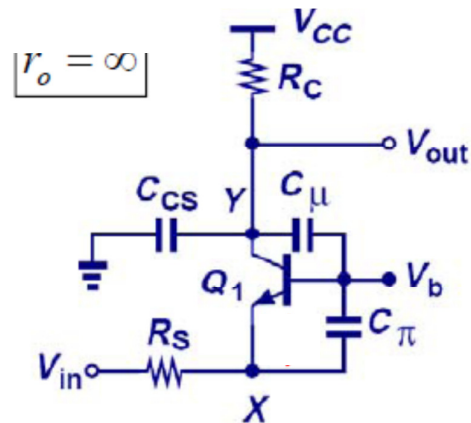

$$\omega_{p,Y} = \frac{1}{R_C C_Y}$$


$$C_Y = C_\mu + C_{CS}$$

$$\omega_{p,X} = \frac{1}{\left(R_S \parallel \frac{1}{g_m} \right) C_X} > \omega_T$$


$$C_X = C_\pi$$

→ Frequenze di taglio \sim Essenzialmente indipendenti dal guadagno

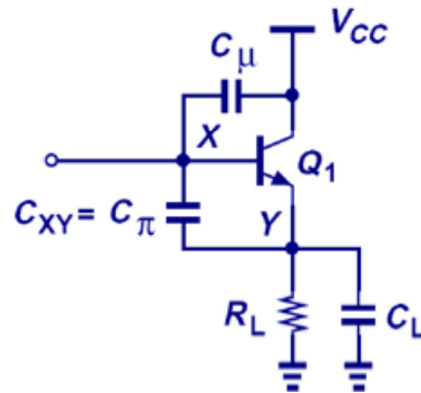Applicazione a stadio a CC (Emitter follower):



Modello a π ibrido (trascurando r_0):

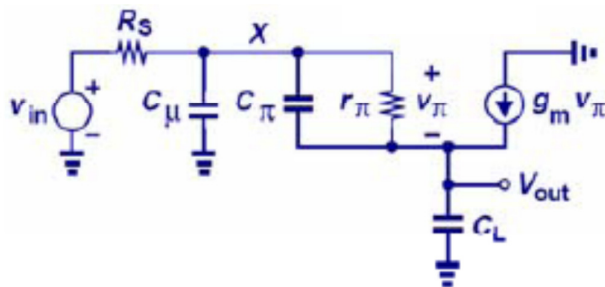

Legge di Kirchoff al nodo X e al nodo di out

+

un po' (..) di algebra:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \cong \frac{1 + \frac{C_{\pi}}{g_m}(j\omega)}{a(j\omega)^2 + b(j\omega) + 1}$$

$$a = \frac{R_s}{g_m} (C_{\mu} C_{\pi} + C_{\mu} C_L + C_{\pi} C_L)$$

$$b = R_s C_{\mu} + \frac{C_{\pi}}{g_m} + \left(1 + \frac{R_s}{r_{\pi}}\right) \frac{C_L}{g_m}$$

In questo caso la capacita' floating e' C_{π} !

Guadagno dello stadio CC:

$$A_v = \frac{R_L}{R_L + \frac{1}{g_m}}$$



→ Cap. equivalenti di Miller:

$$C_X = (1 - A_v)C_\pi = \frac{C_\pi}{1 + g_m R_L}$$

$$C_Y = \left(1 - \frac{1}{A_v}\right)C_\pi = \frac{-C_\pi}{g_m R_L}$$



$$C_{in} = C_\mu + \frac{C_\pi}{1 + g_m R_L}$$

Impedenza di uscita:

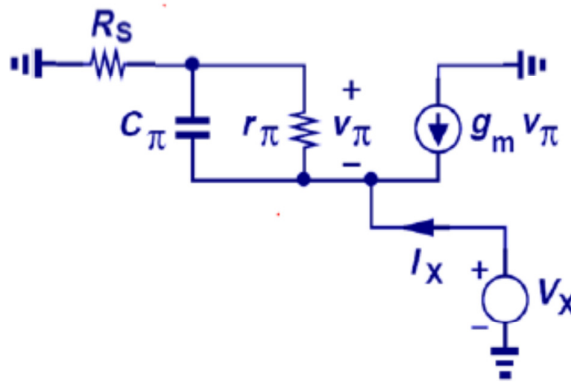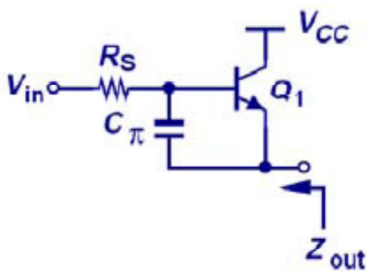

$$Z_{out} \equiv \frac{v_X}{i_X} = \frac{R_S r_\pi C_\pi (j\omega) + r_\pi + R_S}{r_\pi C_\pi (j\omega) + \beta + 1} = \left(\frac{r_\pi + R_S}{\beta + 1}\right) \cdot \frac{1 + \frac{j\omega}{(r_\pi + R_S)/R_S r_\pi C_\pi}}{1 + \frac{j\omega}{(\beta + 1)/r_\pi C_\pi}}$$

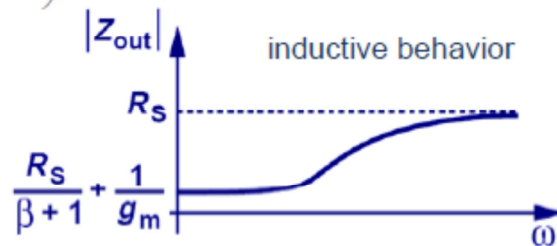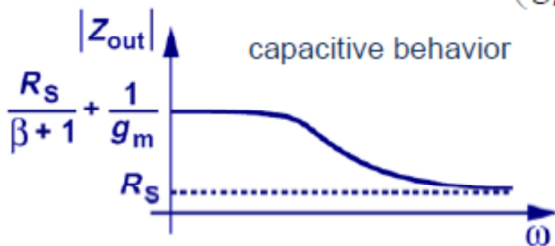CASE 1: $R_S < 1/g_m$
CASE 2: $R_S > 1/g_m$



→ Nella situazione standard $R_S > \frac{1}{g_m}$

→ Emitter follower ~ 'Induttore attivo'