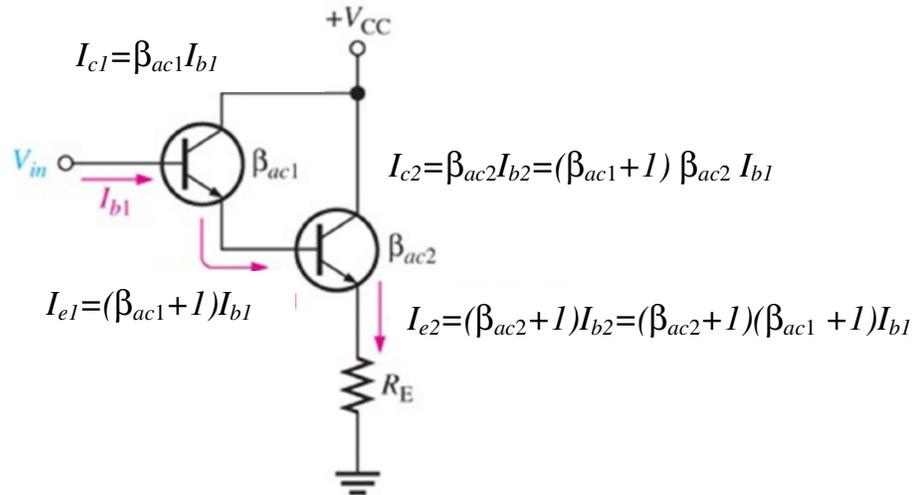


Esempi semplici di circuiti multi-stadio

1) Darlington

Stadio a 2 BJT: CC + CC



$$I_{tot} = I_{c1} + I_{c2} = (\beta_1 + \beta_2 (\beta_1 + 1)) I_{b1} = (\beta_1 \beta_2 + \beta_1 + \beta_2) I_{b1}$$

$$\beta = \beta_1 \beta_2 + \beta_1 + \beta_2$$


$$\beta_i \gg 1 \rightarrow \beta_1 \beta_2 \gg \beta_1 + \beta_2 \rightarrow \beta \approx \beta_1 \beta_2 \sim 10^4!$$

$$\rightarrow R_{in} \sim \beta_1 \beta_2 R_E$$

Svantaggio principale:

$V_{BE} \sim 1.3 V$ per zona attiva ($\rightarrow 2$ diodi)

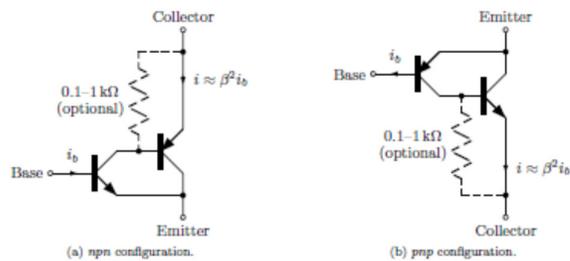Versione a 'Sziklai Pair': $V_{BE} \sim 0.65 V$ per zona attiva ($\rightarrow 1$ diodo)



$$i = i_{E1} + i_{C2}$$

$$i_{E1} = (\beta_1 + 1) i_{B1}, i_{C2} = \beta_2 i_{B2}$$

$$i_{B2} = i_{C1} = \beta_1 i_{B1} \rightarrow i_{C2} = \beta_2 \beta_1 i_{B1}$$

$$\rightarrow i = i_{E1} + i_{C2} = (\beta_1 + 1) i_{B1} + \beta_2 \beta_1 i_{B1} = (\beta_1 + 1 + \beta_2 \beta_1) i_{B1} \text{ corr. emettitore}$$


$$\rightarrow \text{Corr. di 'collettore'} = (\beta_1 + \beta_2 \beta_1) i_{B1} \approx \beta_2 \beta_1 i_B$$

2) Cascode

Stadio a 2 BJT: *CE* + *CB*

Alta impedenza di ingresso (*CE*)

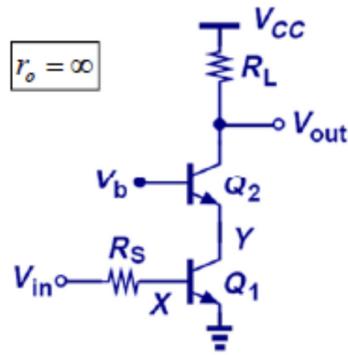
Banda larga (*CB*) - Riduzione drastica di effetto Miller



$$A_{v,XY} \equiv \frac{v_X}{v_Y} = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m2}} \right) \approx -1$$

$$\Rightarrow C_X \approx 2C_{XY}$$

Identificazione capacita':

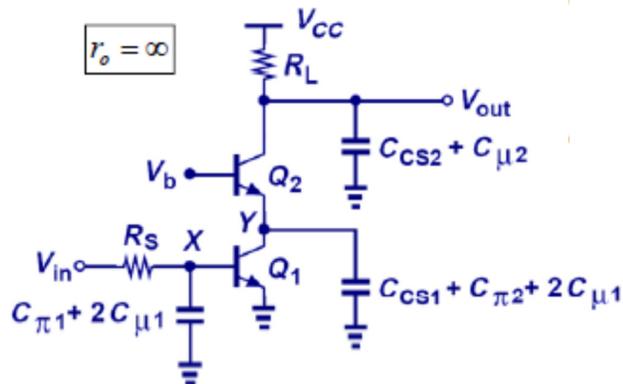

Frequenze di taglio:

$$\omega_{p,X} = \frac{1}{(R_S \parallel r_{\pi 1})(C_{\pi 1} + 2C_{\mu 1})}$$

$$\omega_{p,Y} = \frac{1}{\frac{1}{g_{m2}}(C_{CS1} + C_{\pi 2} + 2C_{\mu 1})}$$

Inoltre:


$$\omega_{p,out} = \frac{1}{R_L(C_{CS2} + C_{\mu2})}$$

Quindi:

$$Z_{in} = r_{\pi1} \parallel \frac{1}{j\omega(C_{\pi1} + 2C_{\mu1})}$$

$$Z_{out} = R_L \parallel \frac{1}{j\omega(C_{\mu2} + C_{CS2})}$$

3) Current mirror

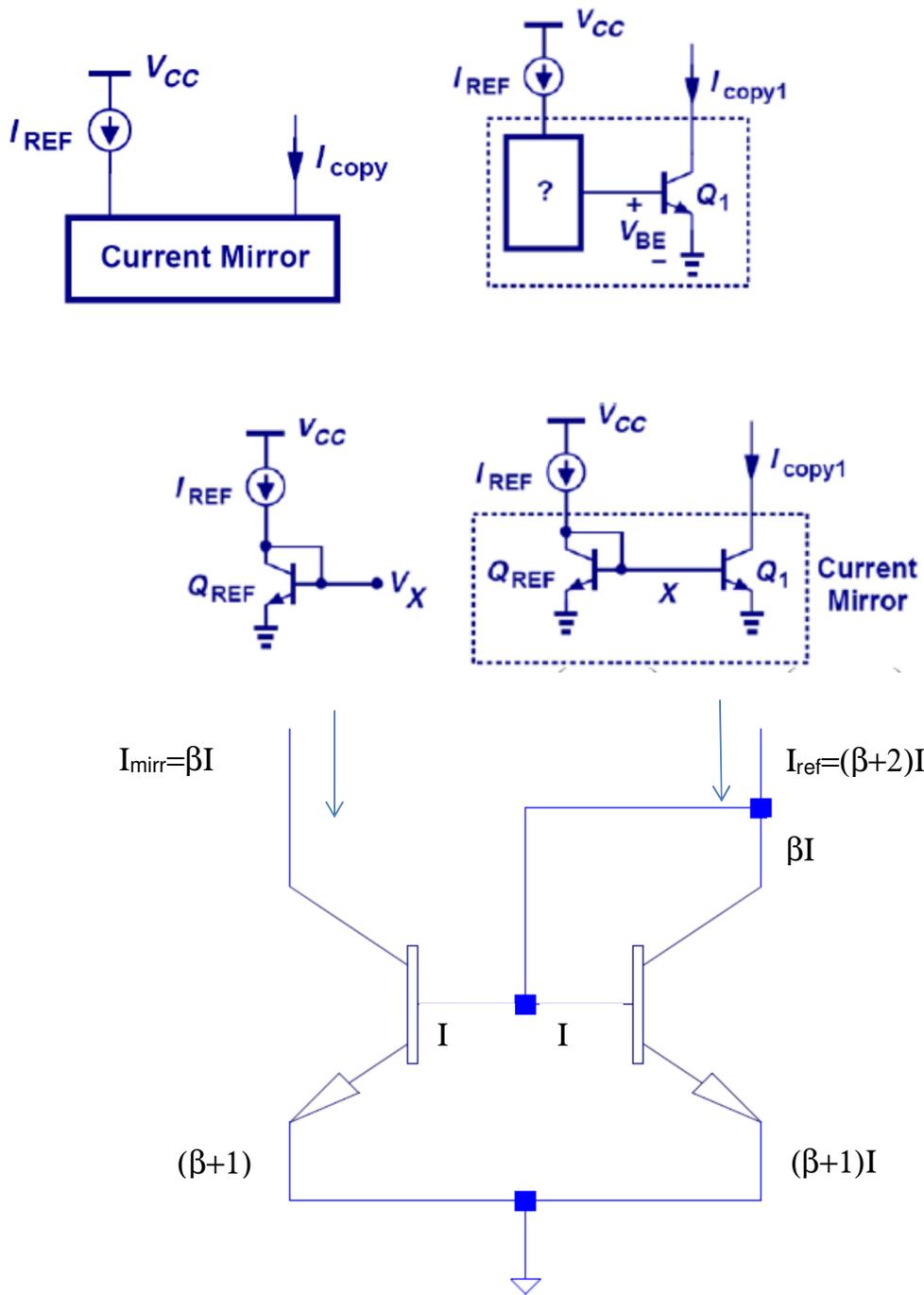


$$I_{ref} = I_{C1} + 2I, I_{C1} = \beta I \rightarrow I_{ref} = (\beta + 2)I$$

$$I_{mirr} = I_{C2} = \beta I$$

Matching fra correnti:

$$\frac{I_{mirr}}{I_{ref}} = \frac{\beta}{\beta + 2} \sim \text{OK @ 1-2\%}$$

Current mirror di Wilson:

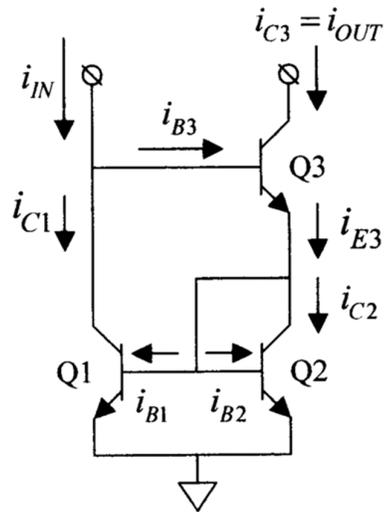

Assumendo i 3 BJT identici:

$$i_{B1} = i_{B2} \equiv I$$

$$\rightarrow i_{C1} = i_{C2} = \beta I$$

$$i_{IN} = i_{C1} + i_{B3} = \beta I + \frac{1}{\beta + 1} i_{E3}$$

$$i_{E3} = i_{C2} + 2I = (\beta + 2)I$$

$$\rightarrow i_{IN} = i_{C1} + i_{B3} = \beta I + \frac{\beta + 2}{\beta + 1} I = \left(\beta + \frac{\beta + 2}{\beta + 1} \right) I$$


$$i_{IN} = \frac{\beta(\beta + 1) + \beta + 2}{\beta + 1} I = \frac{\beta^2 + 2\beta + 2}{\beta + 1} I$$

$$i_{C3} = \frac{\beta}{\beta + 1} i_{E3} = \frac{\beta(\beta + 2)}{\beta + 1} I$$

$$\rightarrow \frac{i_{C3}}{i_{IN}} = \frac{\beta(\beta + 2)}{\beta + 1} \frac{\beta + 1}{\beta^2 + 2\beta + 2} = \frac{\beta(\beta + 2)}{\beta^2 + 2\beta + 2} \simeq 1$$

Matching entro $\sim 10^{-4}$

4) Amplificatore differenziale

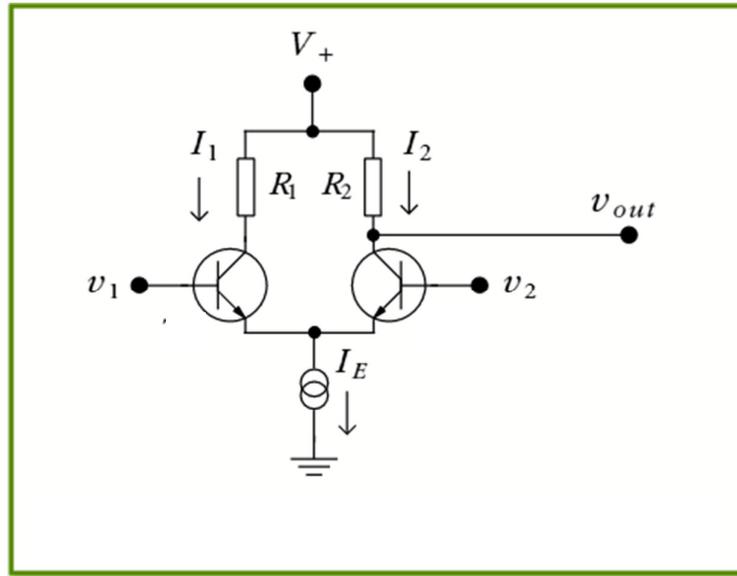

$$v_1 = v_{B1}, v_2 = v_{B2}$$

$$I = i_{E1} + i_{E2}$$

$$I_1 = i_{C1}, I_2 = i_{C2}$$

$$R_{C1} = R_1, R_{C2} = R_2$$

$$i_{E1} = \frac{I_S}{\alpha} \exp[(v_{B1} - v_E)/V_T]$$

$$i_{E2} = \frac{I_S}{\alpha} \exp[(v_{B2} - v_E)/V_T]$$

$$\frac{i_{E1}}{i_{E2}} = \exp[(v_{B1} - v_{B2})/V_T]$$

$$\frac{i_{E1}}{i_{E1} + i_{E2}} = \frac{i_{E1}}{I} = \frac{1}{1 + i_{E2}/i_{E1}} = \frac{1}{1 + \exp[(v_{B2} - v_{B1})/V_T]}$$

$$\frac{i_{E2}}{i_{E1} + i_{E2}} = \frac{i_{E2}}{I} = \frac{1}{1 + i_{E1}/i_{E2}} = \frac{1}{1 + \exp[(v_{B1} - v_{B2})/V_T]}$$

$$R_C = \frac{R_{C1} + R_{C2}}{2}$$

$$\Delta R_C = \frac{R_{C1} - R_{C2}}{2}$$

$$v_{C1} - v_{C2} = \alpha [R_{C1} i_{E1} - R_{C2} i_{E2}]$$

$$= \alpha R_C \left[(i_{E1} - i_{E2}) + \frac{\Delta R_C}{2 R_C} (i_{E1} + i_{E2}) \right]$$

$$v_{C1} - v_{C2} = \alpha I R_C \left[\frac{(i_{E1} - i_{E2})}{I} + \frac{\Delta R_C}{2 R_C} \right]$$

$$= \alpha I R_C \left\{ \frac{1 - \exp[(v_{B2} - v_{B1})/V_T]}{1 + \exp[(v_{B2} - v_{B1})/V_T]} + \frac{\Delta R_C}{R_C} \right\}$$


$$= \alpha I R_C \left\{ \tanh[(v_{B1} - v_{B2})/V_T] + \frac{\Delta R_C}{R_C} \right\}$$

$$v_{C1} - v_{C2} = \alpha I R_C \left[\frac{(i_{E1} - i_{E2})}{I} + \frac{\Delta R_C}{2 R_C} \right]$$

$$= \alpha I R_C \left\{ \frac{1 - \exp[(v_{B2} - v_{B1})/V_T]}{1 + \exp[(v_{B2} - v_{B1})/V_T]} + \frac{\Delta R_C}{R_C} \right\}$$

$$= \alpha I R_C \left\{ \tanh[(v_{B1} - v_{B2})/V_T] + \frac{\Delta R_C}{R_C} \right\}$$

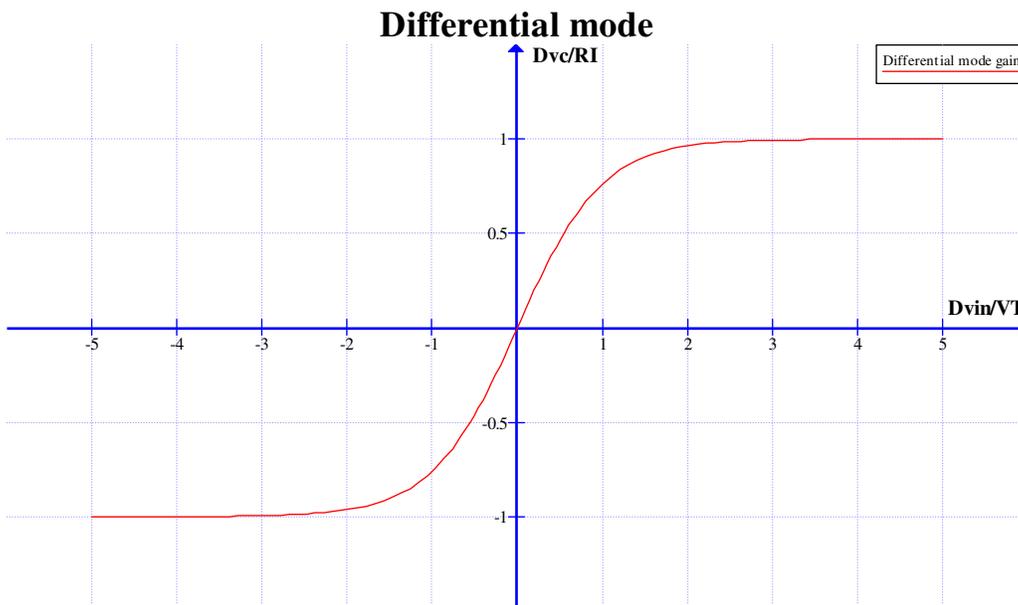Matching ideale fra le res. di collettore: $\Delta R_C = 0$



$\frac{\Delta v}{V_T} \ll 1 \rightarrow \tanh \frac{\Delta v}{V_T} \approx \frac{\Delta v}{V_T} \rightarrow$ Risposta lineare ai piccoli segnali!

$$v_{C1} - v_{C2} \approx \frac{\alpha I R_C}{V_T} (v_{B1} - v_{B2}) + \alpha I \Delta R_C$$

Guadagno di modo differenziale:

$$G_{diff} \simeq \frac{I R_C}{V_T}$$

$\alpha I \Delta R_C \simeq I \Delta R_C =$ tensione di *offset*

→ Necessita' di compensarla

Varie tecniche di compensazione (v. amplificatori operazionali)

Tensione differenziale di uscita:

\propto Tensione differenziale di ingresso

→ Indipendente da tensione di modo comune in ingresso

Es.: Aggiungendo V_{MC} a entrambi gli ingressi la tensione differenziale di uscita non cambia

Proprieta' legata alla scelta di un gen. ideale di corrente collegato agli emettitori


Se gen. di corrente collegato agli emitter \neq ideale:

Tensione differenziale di uscita dipende anche da V_{MC}

\rightarrow 2 diversi guadagni di tensione:


G_{diff}, G_{MC}

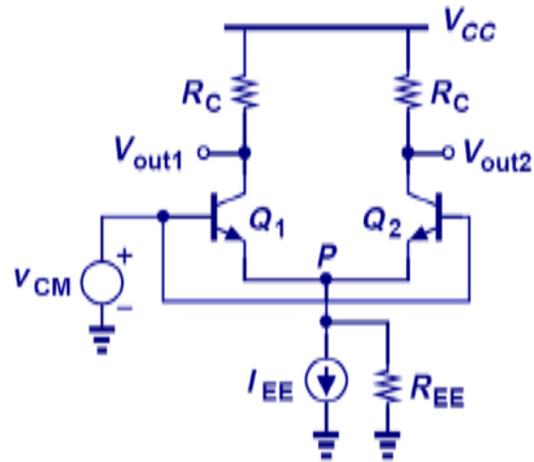Guadagno di modo comune $\neq 0 \rightarrow$ Problema




Tensione di modo comune:

Applicata ai due ingressi

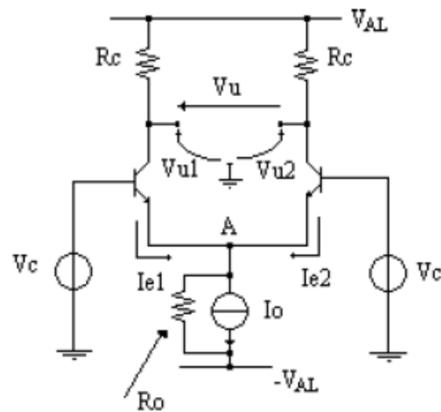

Circuito equivalente:

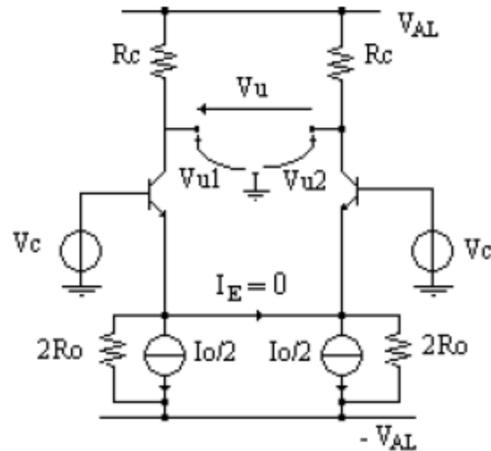

Guadagno di modo comune in caso di perfetta simmetria:


$$A_c = \frac{V_{u1}}{V_c} = \frac{V_{u2}}{V_c} = -\frac{\alpha R_C}{2R_0} \cong -\frac{R_C}{2R_0}$$

Per ridurlo R_0 molto grande \rightarrow Non pratico

Miglioramenti:

a) Generatore di corrente con transistor

Es semplice:

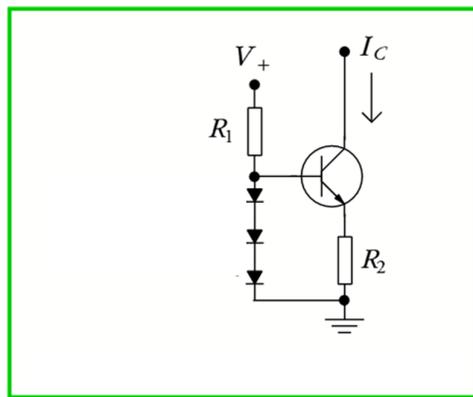

$$V_{diodi} \simeq 1.8V \rightarrow V_2 \simeq 1.2V \rightarrow I_E = \frac{V_{diodi} - V_{BE}}{R_2} \simeq \frac{1.2}{R_2} \simeq I_C$$

Res. dinamica su collettore $\sim r_0 \sim 100 - 200 K\Omega$

Rapporto di reiezione al modo comune (CMRR):

$$CMRR = \frac{G_{diff}}{G_{comm}} \simeq \frac{I_{R_C}}{V_T} \frac{2r_0}{R_C} = \frac{2I_{r_0}}{V_T}$$

Es:

$$I = 1 \text{ mA}, r_0 = 100 \text{ K}\Omega$$


$$\rightarrow CMRR \simeq \frac{2I_{r_0}}{V_T} = \frac{2 \cdot 10^{-3} \cdot 10^5}{26 \cdot 10^{-3}} \sim 7.7 \cdot 10^3 \sim 80 \text{ dB}$$

Confronto con resistenza R_0 :

$$V_{EE} = -12V \rightarrow \frac{12}{R_0} = 1 \text{ mA} \rightarrow R_0 \sim 10 \text{ K}$$

$$\rightarrow CMRR \simeq 770$$

b) Carico attivo

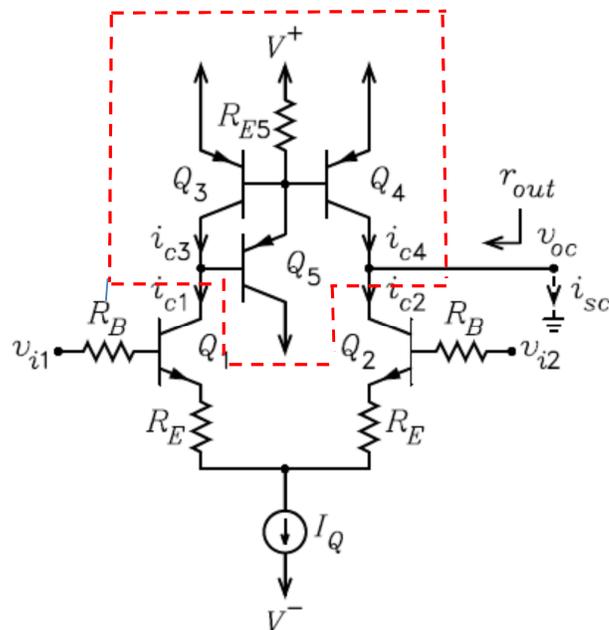

Area fra linee rosse:

Current mirror (con compensazione della corrente di base)

→ Corrente di collettore fissa → Res. dinamica (molto) grande