

Polarizzazione (= bias) del MOS:


Come per BJT, JFET → Necessaria a fissare il punto di lavoro

$I_D$ ,  $V_{GS}$ ,  $V_{DS}$  quiescenti:

Valori intorno ai quali

correnti e tensioni di segnale incrementano/decrementano

1) Schema semplice

 

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = V_{GS} + I_D R_S \quad \text{maglia di ingresso}$$

$$I_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad \text{NMOS}$$

→ 2 eq., 2 incognite →  $V_{GS}, I_D$


$$V_{GS} = -(V_1 - V_{TH}) + \sqrt{V_1^2 + 2V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{DD} - V_{TH})}$$

$$V_1 = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_S}$$

NB:

$$\text{Unità di } V_1: \frac{1}{\frac{\frac{cm}{s}}{V} F cm^{-2} \Omega} \rightarrow \frac{1}{\frac{cm}{s} \frac{cm}{V} F cm^{-2} \Omega} \rightarrow \frac{Vs}{\underbrace{F \Omega}_s} \rightarrow V!!!$$



2) Schema a self-bias

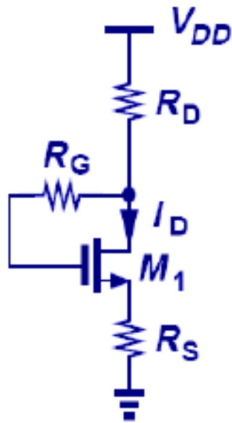

$$I_D R_D + V_{GS} + R_S I_D = V_{DD}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Modello del MOS per piccoli segnali:

  

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \left[ 1 + \underbrace{\lambda (V_{DS} - V_{DS,sat})}_{\substack{\text{correzione} \\ \text{gen. corr. non ideale} \\ \lambda \text{ piccolo}}} \right]$$

$$\rightarrow i_D = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} v_{GS} + \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} v_{DS} + \underbrace{\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} v_{BS}}_{\substack{\text{Dipendenza} \\ \text{da tensione} \\ \text{source-substrato} \\ \text{trascurata}}}$$

Transconduttanza del NMOS:

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \equiv g_m \simeq \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \approx \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \approx \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$


Conduttanza di uscita del NMOS:

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \equiv g_o \equiv \frac{1}{r_o} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \lambda \approx I_D \lambda$$


$$\rightarrow r_o \approx \frac{1}{\lambda I_D}$$

Simile per PMOS

 Applicazione: Amplificatore Common Source (CS)



Modello per piccoli segnali:

 

Guadagno di tensione:

$$\lambda = 0$$

$$A_v = -g_m R_D$$

$$A_v = -\sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} I_D R_D$$

Condizione di saturazione (richiesta per amp. lineare):

$$V_{out} > V_{in} - V_{TH}$$


$$\rightarrow V_{DD} - I_D R_D > V_{GS} - V_{TH}$$

Es:

$$\left. \begin{array}{l} V_{DD} = +10V \\ V_{TH} = 1.5V \\ I_D = 5 \text{ mA} \end{array} \right\} \rightarrow 10 - 10^3 I_D > V_{in} - 1.5$$

$$\rightarrow V_{in} < 10 + 1.5 - 10^3 I_D = 11.5 - 10^3 I_D$$
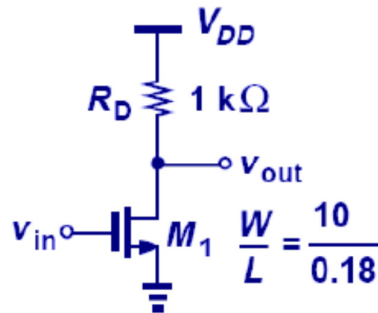
$$\rightarrow V_{in} < 11.5 - 5 \text{ V} = 6.5 \text{ V}$$




Parametri del 4-polo equivalente:

$$A_v = -g_m R_L$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = R_D$$

 Tenendo conto della variazione della lunghezza del canale con  $V_{DS}$ :  $r_o < \infty$



$$A_v = -g_m (R_D \parallel r_o) \rightarrow A_v \propto R_D$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = R_D \parallel r_o$$

Osservazioni generali:

$g_m(MOS) \ll g_m(BJT) \rightarrow A_v$  grande richiede  $R_D$  grande

$R$  grandi non benvenute in circuiti VLSI

Grandi  $\rightarrow$  occupazione suolo pubblico


Dissipatrici  $\rightarrow$  riscaldamento globale

Grande 'Voltage Headroom'  $\rightarrow V_{DD}$  elevata

→ Schemi con generatore di corrente  $\equiv$  carico attivo

Resistenza (ohmica) sul drain di  $M_1$   $R_D \rightarrow$  Res. (dinamica) di uscita di  $M_2$   $r_{o2}$

 Non necessaria  $R_D$  elevata  $\rightarrow$  Non necessaria  $V_{DD}$  elevata




$$A_v = -g_{m1}(r_{o1} \parallel r_{o2})$$

Considerevole simmetria rispetto a scambio NMOS  $\leftrightarrow$  PMOS:


Stesso guadagno
 
$$A_v = -g_{m2}(r_{o2} \parallel r_{o1})$$




$$A_v = -g_{m2}(r_{o1} \parallel r_{o2})$$

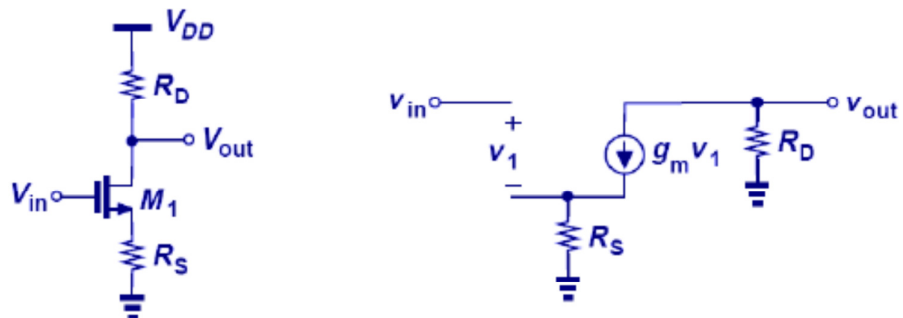CS con resistenza sul source (assumendo  $r_0$ ):



$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$


 
PMOS in saturazione invece di una resistenza:



$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$$



Altre configurazioni: Simili a quelle di BJT, JFET

Es.: Source follower

  


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{r_O \parallel R_L}{\frac{1}{g_m} + r_O \parallel R_L}$$

Con carico attivo:

  

$$A_v = \frac{r_{O1} \parallel r_{O2}}{\frac{1}{g_{m1}} + r_{O1} \parallel r_{O2}}$$

Con polarizzazione:

 


Comportamento del MOS ad alta frequenza:

Effetto delle capacita' intrinseche

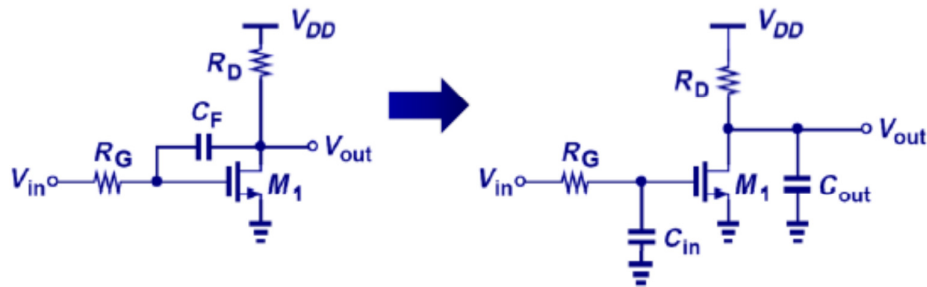Problema simile a quello del BJT: Effetto Miller

→ Teorema di Miller per decomposizione  $C_F$



$$\omega_{in} = \frac{1}{R_G(1 + g_m R_D)C_F}$$


$$\omega_{out} = \frac{1}{R_D \left(1 + \frac{1}{g_m R_D}\right) C_F}$$

Capacita' intrinseche del MOS:


Gate-Canale

Gate-Source e Gate-Drain (Cap. di overlap e da fringing field)

 
Source-Body e Drain-Body (Cap. di giunzione)




Modello del MOS con capacita':

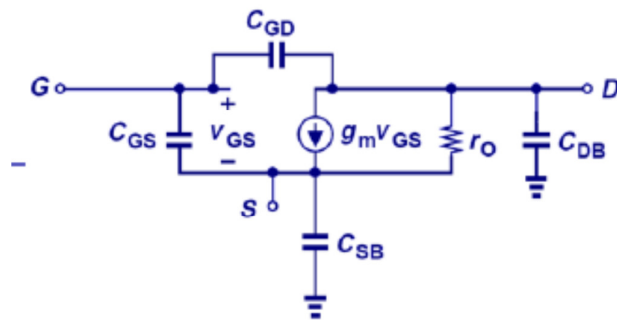

 Applicazione: Stadio a source comune (CS)



Con teorema di Miller:

 

$$V_{Thev} = V_{in}$$

$$R_{Thev} = R_G$$

$$C_X = C_{GD} (1 + g_m R_D)$$

$$C_Y = C_{GD} \left(1 + \frac{1}{g_m R_D}\right)$$

$$\omega_{p,in} = \frac{1}{R_{Thev} (C_{in} + (1 + g_m R_D) C_{GD})}$$

$$\omega_{p,out} = \frac{1}{R_D \left( C_{out} + \left( 1 + \frac{1}{g_m R_D} \right) C_{GD} \right)}$$

Applicazione: Stadio CS con carico attivo

Stadio CS      Capacita' intrinseche      Semplificato  
carico attivo PMOS

