

## 24 -Circuiti con MOS

Polarizzazione (= bias) del MOS:


Come per BJT, JFET → Necessaria a fissare il punto di lavoro

$I_D$ ,  $V_{GS}$ ,  $V_{DS}$  quiescenti:

Valori intorno ai quali

correnti e tensioni di segnale incrementano/decrementano

1) Schema semplice

 

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = V_{GS} + I_D R_S \quad \text{maglia di ingresso}$$

$$I_D \approx \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad \text{NMOS}$$

→ 2 eq. , 2 incognite →  $V_{GS}, I_D$

$$V_{GS} = -(V_1 - V_{TH}) + \sqrt{V_1^2 + 2V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{DD} - V_{TH})}$$

$$\rightarrow V_{GS} = -V_1 \left( 1 - \frac{V_{TH}}{V_1} + \sqrt{1 + 2 \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \frac{V_{DD} - V_{TH}}{V_1}} \right)$$

$$V_1 = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_S}$$

$$\text{NB Unita' di } V_1 : \frac{1}{\frac{cm}{\frac{s}{V} Fcm^{-2}\Omega}} \rightarrow \frac{1}{\frac{cm}{s} \frac{cm}{V} Fcm^{-2}\Omega} \rightarrow \frac{Vs}{\underbrace{F\Omega}_s} \rightarrow V!!!$$

NB Si osservi che la soluzione per  $V_{GS}$  non ha un limite finito per  $R_S \rightarrow 0$ :

$$V_{GS} = -V_1 \left( 1 - \frac{V_{TH}}{V_1} + \sqrt{1 + 2 \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \frac{V_{DD} - V_{TH}}{V_1}} \right), \quad V_1 = \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} R_S}$$


Questo e' legato al fatto che l'eq. di II grado di cui  $V_{GS}$  e' soluzione e' del tipo  $ax^2 + bx + c = 0$

Eq. parametrica:  $a = kR_S^2$

→ Limite per  $R_S \rightarrow 0$ : Eq. di I grado

→ Soluzione del limite (esistente)  $\neq$  Limite della soluzione (non esistente)


## 2) Schema a self-bias

 

$$I_D R_D + V_{GS} + R_S I_D = V_{DD}$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Modello del MOS per piccoli segnali:

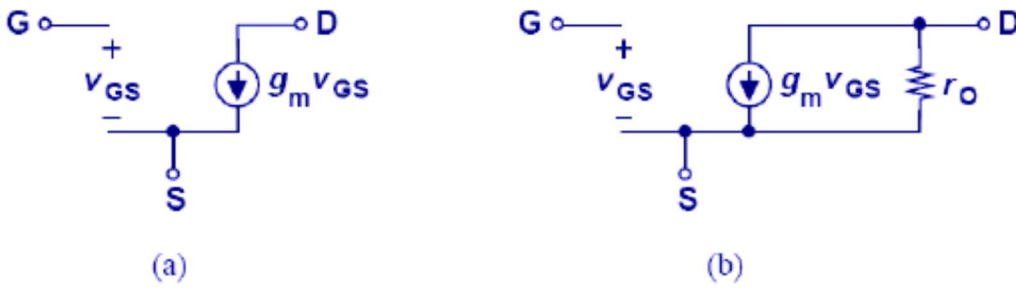

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \left[ 1 + \lambda (V_{DS} - V_{DS,sat}) \right]$$

$\lambda I_D$   
 correzione gen. corr. non ideale  $\lambda$  piccolo

$$\rightarrow i_D = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} v_{GS} + \frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} v_{DS} + \frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} v_{BS}$$

~~$\frac{\partial I_D}{\partial V_{BS}} v_{BS}$~~   
 Dipendenza da tensione source-substrato trascurata

Transconduttanza del NMOS:

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \equiv g_m \approx \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH}) \approx \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \approx \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$


Conduttanza di uscita del NMOS:

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} \equiv g_0 \equiv \frac{1}{r_0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \lambda \approx I_D \lambda$$


$$\rightarrow r_0 \approx \frac{1}{\lambda I_D}$$

Simile per PMOS
 
## Applicazione: Amplificatore Common Source (CS)



Modello per piccoli segnali:

 

Guadagno di tensione:

$$\lambda = 0$$

$$A_v = -g_m R_D$$

$$A_v = -\sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} R_D$$

Condizione di saturazione (richiesta per amp. lineare):

$$V_{out} > V_{in} - V_{TH}$$


$$\rightarrow V_{DD} - I_D R_D > V_{GS} - V_{TH}$$

Es:

$$\left. \begin{array}{l} V_{DD} = +10V \\ V_{TH} = 1.5V \\ I_D = 5 \text{ mA} \end{array} \right\} \rightarrow 10 - 10^3 I_D > V_{in} - 1.5$$

$$\rightarrow V_{in} < 10 + 1.5 - 10^3 I_D = 11.5 - 10^3 I_D$$
 
$$\rightarrow V_{in} < 11.5 - 5 \text{ V} = 6.5 \text{ V}$$




Parametri del 4-polo equivalente:

$$A_v = -g_m R_L$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = R_D$$

 Tenendo conto della variazione della lunghezza del canale con  $V_{DS}$ :  $r_0 < \infty$



$$A_v = -g_m (R_D \parallel r_0) \rightarrow A_v \propto R_D$$

$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = R_D \parallel r_0$$

Osservazioni generali:

$g_m (MOS) \ll g_m (BJT) \rightarrow A_v$  grande richiede  $R_D$  grande

$R$  grandi non benvenute in circuiti VLSI

Grandi  $\rightarrow$  occupazione suolo pubblico


Dissipatrici  $\rightarrow$  riscaldamento globale

Grande 'Voltage Headroom'  $\rightarrow V_{DD}$  elevata

→ Schemi con generatore di corrente  $\equiv$  carico attivo

Resistenza (ohmica) sul drain di  $M_1$   $R_D \rightarrow$  Res. (dinamica) di uscita di  $M_2$   $r_{o2}$

 Non necessaria  $R_D$  elevata  $\rightarrow$  Non necessaria  $V_{DD}$  elevata




$$A_v = -g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2})$$

Considerevole simmetria rispetto a scambio NMOS  $\leftrightarrow$  PMOS:


Stesso guadagno
 
$$A_v = -g_{m2} (r_{o2} \parallel r_{o1})$$




$$A_v = -g_{m2} (r_{o1} \parallel r_{o2})$$

 CS con resistenza sul source (assumendo  $r_0$ ):



$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_S}$$

 
PMOS in saturazione invece di una resistenza:



$$A_v = -\frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$$


Altre configurazioni: Simili a quelle di BJT, JFET

Es.: Source follower

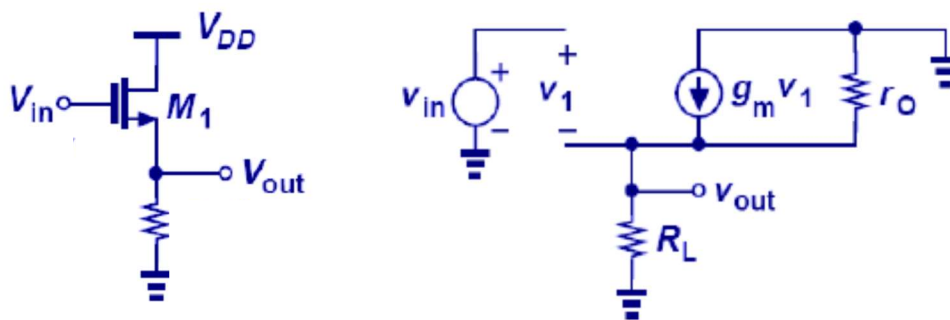


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{r_O \parallel R_L}{\frac{1}{g_m} + r_O \parallel R_L}$$

Con carico attivo:

 

$$A_v = \frac{r_{O1} \parallel r_{O2}}{\frac{1}{g_{m1}} + r_{O1} \parallel r_{O2}}$$

Con polarizzazione:

 




Comportamento del MOS ad alta frequenza:  
Effetto delle capacita' intrinseche

 Problema simile a quello del BJT: Effetto Miller

→ Teorema di Miller per decomposizione  $C_F$




Capacita' intrinseche del MOS:


Gate-Canale

Gate-Source e Gate-Drain (Cap. di overlap e da fringing field)

 
Source-Body e Drain-Body (Cap. di giunzione)




Modello del MOS con capacita':

 

 Applicazione: Stadio a source comune (CS)



Con teorema di Miller:

 

$$V_{Thev} = V_{in}$$

$$R_{Thev} = R_G$$

$$C_X = C_{GD} (1 + g_m R_D)$$

$$C_Y = C_{GD} \left(1 + \frac{1}{g_m R_D}\right)$$

$$\omega_{p,in} = \frac{1}{R_{Thev} (C_{in} + (1 + g_m R_D) C_{GD})}$$

$$\omega_{p,out} = \frac{1}{R_D \left( C_{out} + \left( 1 + \frac{1}{g_m R_D} \right) C_{GD} \right)}$$

Applicazione: Stadio CS con carico attivo

Stadio CS      Capacita' intrinseche      Semplificato  
carico attivo PMOS

